

Live 15:

Tinkercad – LED

- O que é um Led?
- Montando o Circuito com Led no Tinkercad.
- Codificando o Led.
- Montando o Circuito com Led RGB no Tinkercad.

Sidinei de Andrade sidinei.andrade@etec.sp.gov.br





LED





LED é um diodo emissor de luz.


LED não suporta altas correntes, sempre há um resistor em série com ele.

SIMBOLOGIA:






MODELO FÍSICO:

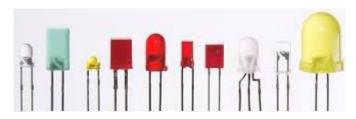

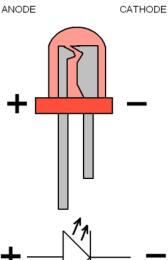Fonte: Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode






Montando o Circuito





com LED no Tinkercad

https://www.tinkercad.com/

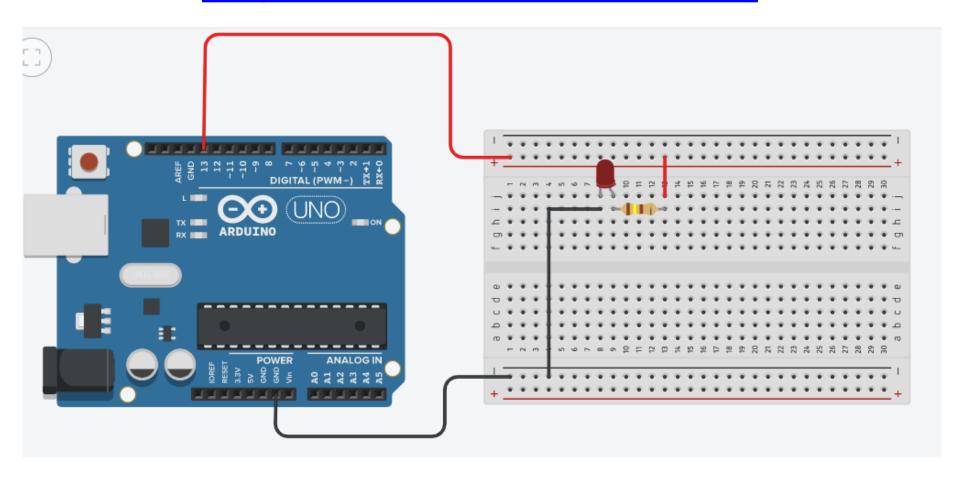



CODIFICAÇÃO





```
void setup( )
         { // Início Configurações - Pinos de Entrada/Saída
             pinMode(13, OUTPUT); // Configura pino 13 como saída digital
            // Fim das Configurações
void loop()
      { // Início do Programa
        digitalWrite(13, HIGH); // Liga saída digital 13 "Pino 13 é carregado com 1"
        delay(1000); // Espera 1 segundo
        digitalWrite(13, LOW); //Desliga saída digital 13 "Pino 13 é carregado 0"
        delay(1000); // Espera 1 segundos
       } // Fim do Programa
```



LED RGB








Fonte: http://blog.baudaeletronica.com.br/leds-rgb

O **Led RGB** é uma junção de três LEDs em um só, sendo formado por um vermelho (R de *Red*), um verde (G de *Green*) e um azul (B de *Blue*).

Cátodo comum

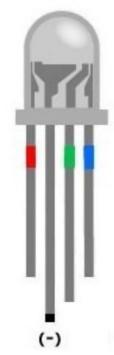

Fonte: https://www.instituto digital.com.br/pd-75d28e-led-rgb-5mmdifuso-catodo.html



Tabela Cores Led RGB






			<<<= Control 2 - Adjust FROM Colour to White =>>>																	
			A-51	1	p ===	2			3			4			5			6		
			R	G	В	R	G	В	R	G	В	R	G	В	R	G	В	R	G	В
Red	П	23	255	0	0	255	100	100	255	150	150	255	200	200	255	230	230	255	255	255
	ΙI	22	255	100	0	255	110	20	255	120	100	255	165	155	255	230	210	255	255	255
Orange	ΙI	21	255	150	0	255	140	20	255	180	40	255	220	120	255	240	190	255	255	255
		20	255	200	0	255	210	20	255	230	100	255	240	150	255	255	200	255	255	255
Yellow	ΙI	19	255	255	0	255	255	20	255	255	80	255	255	150	255	255	210	255	255	255
	٨	18	200	255	0	200	255	20	220	255	80	230	255	150	235	255	180	255	255	255
Chartreuse	^	17	150	255	0	150	255	20	200	255	40	220	255	150	230	255	170	255	255	255
	Hue(Color)	16	100	255	0	110	255	20	150	255	40	200	255	150	230	255	160	255	255	255
Green	ပိ	15	0	255	0	100	255	100	150	255	150	200	255	200	225	255	225	255	255	255
	lue(14	0	255	100	20	255	150	100	255	180	180	255	210	235	255	220	255	255	255
Aquamarine	ST	13	0	255	150	20	255	160	100	255	200	160	255	210	200	255	220	255	255	255
riquarranio	Adjust	121	0	255	200	20	255	200	40	255	220	140	255	230	200	255	255	255	255	255
Cyan	4	=	0	255	255	20	255	255	40	255	255	150	255	255	180	255	255	255	255	255
	=	101	0	200	255		210	255		230	255		240	255	170	255	255	11	255	
Azure	Control	9	0	150	255	20	180	255	40	200	255	60	230	255	150	255	255	255 255	255	255 255
	S	8	0	100	255	20	150	255	40	180	255	60	200	255	140	255	255	255	255	255
Blue	=>>>	7		0	100	20	100	255	40	150	255	80	180	255	160	220	255	255	255	255
	v	9				120	20	255	140	100	255	150	150	255	200	200	255	255	255	255
Violet	1 1	2	150	0	255	150	50	255	180	100	255	220	140	255	230	180	255	255	255	255
	ll	4	200	0	255	200	20	255	220	60	255	240	90	255	255	160	255	255	255	255
Magenta		3	255	0.	255	255	60	255	255	100	240	255	150	250	255	180	255	255	255	255
Market market	[2	255	0	200	255	20	220	255	40	230	255	140	240	255	170	255	255	255	255
Rose		1	255	0	150	255	20	200	255	40	200	255	100	200	255	160	240	255	255	255
	Ш	0	255	0	100	255	20	120	255	80	140	255	100	160	255	140	180	255	255	255







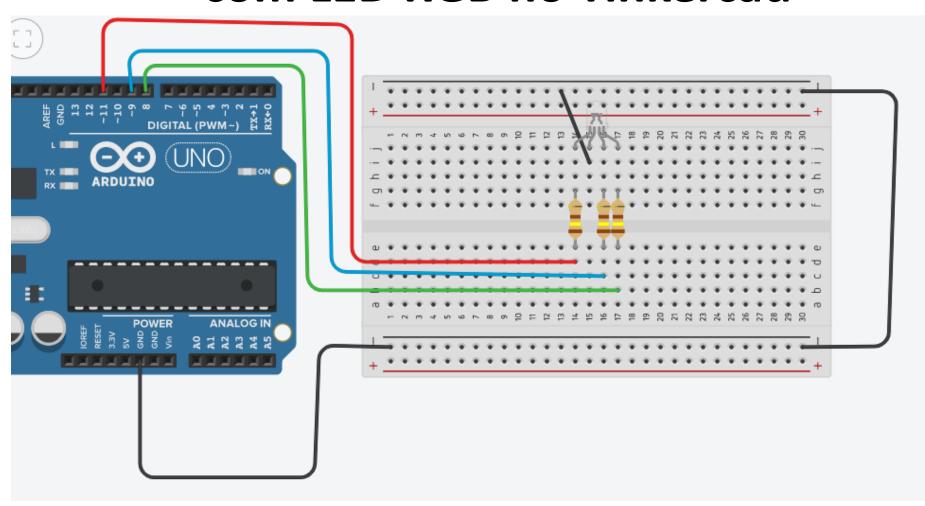Montando o Circuito com LED RGB no Tinkercad





CODIFICAÇÃO





```
void setup( ) {
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
void loop( ) {
 digitalWrite(11, HIGH);
 digitalWrite(9, LOW);
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000); // Espera 1 segundo
 digitalWrite(11, LOW);
 digitalWrite(9, HIGH);
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000); // Espera 1 segundo
 digitalWrite(11, LOW);
 digitalWrite(9, LOW);
 digitalWrite(8, HIGH);
 delay(1000); // Espera 1 segundo
```



Formulário Teste





Acesse este link para realizar o teste relativo ao conteúdo abordado nesta Live:

https://cutt.ly/ffsG1ku





Próxima Live...





Sensor de Fotodiodo + Led 15/09/2020 às 16 horas

Acompanhe nossas Lives em:

www.robotica.cpscetec.com.br/lives

A Equipe da Robótica Paula Souza agradece a participação!