

Tensão x Corrente x Resistência

Prof. José Micheletti






Eletricidade





Estrutura Atômica

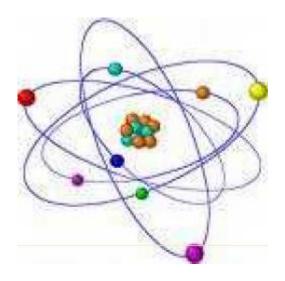


Se há átomo, há eletricidade!







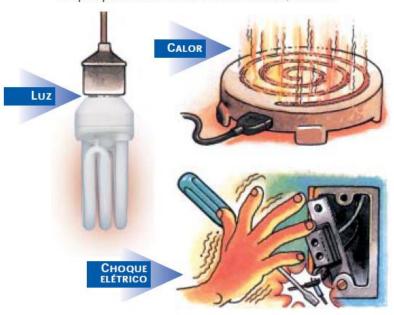Na realidade, a eletricidade é invisível. O que percebemos são seus efeitos, como:



e... esses efeitos são possíveis devido a:







Tensão e Corrente






TENSÃO E CORRENTE ELÉTRICA

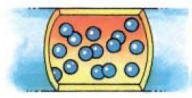

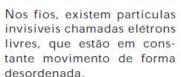



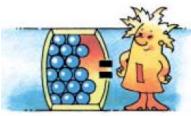Para que estes elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada, nos fios, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica (U).



Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica (I).

Pode-se dizer então que:

TENSÃO

É a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt (V)

CORRENTE ELÉTRICA

E o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o ampère (A).



Tensão elétrica (U) também é chamada de Diferença de Potencial (d.d.p). A d.d.p ocorre entre dois corpos com situações elétricas diferentes, possibilitando a movimentação de elétrons em um condutor. Unidade de medida da Tensão: Volt (V).

Condutor é um material que facilita a movimentação de elétrons através de si mesmo. Os materiais melhores condutores são os metais, especialmente o cobre que é o mais utilizado em eletricidade.

Corrente elétrica (I) é o movimento ordenado de elétrons dentro do condutor. Sua intensidade depende da Tensão aplicada e da Resistência elétrica do circuito. Unidade de medida da Corrente: Ampère (A).

Existem dois tipos de Corrente elétrica:

Corrente Contínua (CC): Não muda de sentido com o tempo.

Corrente Alternada (CA): Varia o sentido com o tempo.



Resistência





Resistência elétrica (R) é a oposição do material à passagem de corrente elétrica. Unidade de medida da Resistência: Ohm (Ω).

A resistência elétrica gera calor.







Outros Modelos







Lei de Ohm





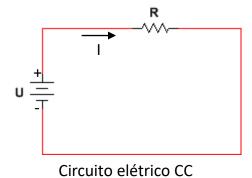

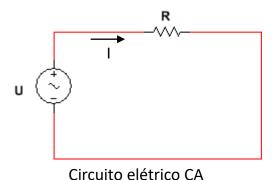

A **Primeira Lei de Ohm** estabelece uma relação entre Tensão, Corrente e Resistência em um circuito elétrico, através da equação matemática a seguir:

U = **R** x **I** (Tensão é igual a Resistência multiplicada pela Corrente).

Por exemplo, se a Tensão (U) aplicada for igual a 12V e a Resistência (R) do circuito for 10 Ω , teremos:

 $12V = 10\Omega \times IA$

então:

I = 12/10

I = 1,2A




Potência e Energia





POTÊNCIA ELÉTRICA

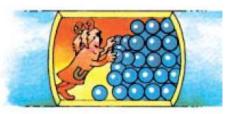Agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho.



A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica.



Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade.



Essa intensidade de luz e calor percebida por nós (efeitos), nada mais é do que a potência elétrica que foi trasformada em potência luminosa (luz) e potência térmica (calor).

É importante gravar:

Para haver potência elétrica, é necessário haver:





Corrente elétrica Potência elétrica (P) mede a rapidez com que a energia é aplicada ou consumida em um circuito. Unidade de medida da Potência: Watt (W). A Potência é calculada através da equação: P = U x I (Potência igual a Tensão multiplicada pela Corrente).

Energia é a capacidade de algo realizar trabalho. A Energia elétrica é medida normalmente em Quilo Watt hora (KWh).

Queda de Tensão é o consumo de energia em um elemento do circuito.



Formulário Teste





Acesse este link para realizar o teste relativo ao conteúdo abordado nesta Live:

https://cutt.ly/godVM1B





Próxima Live...





Live 03

O que são Circuitos Elétricos?
Circuitos em Série, Circuitos em Paralelo, Circuitos Mistos Pilhas/Baterias

22/07/2020 às 16h00

https://cutt.ly/5odBqES





Live Anterior...





Caso tenha perdido a Live 01, acesse o link a seguir e ao final se cadastre para receber novidades sobre o projeto.

Projeto Robótica Paula Souza Público-alvo; Proposta dos conteúdos; Ferramentas; Próximas Lives.

Realizado em 08/07/2020 às 16h00

https://youtu.be/plzON-aRell

